 


流水灯实验


纽带：Verilog编程

实验要求


- 设计并实现一个流水灯数字控制器，要求：
 - 8个发光二极管间隔0.5s轮流点亮
 - 设置一个reset按钮，复位时，最右边灯亮，其余灯灭
 - 流水方向自右向左
 - 主频100Hz
 - 流水灯闪烁频率2Hz




边沿触发器的应用

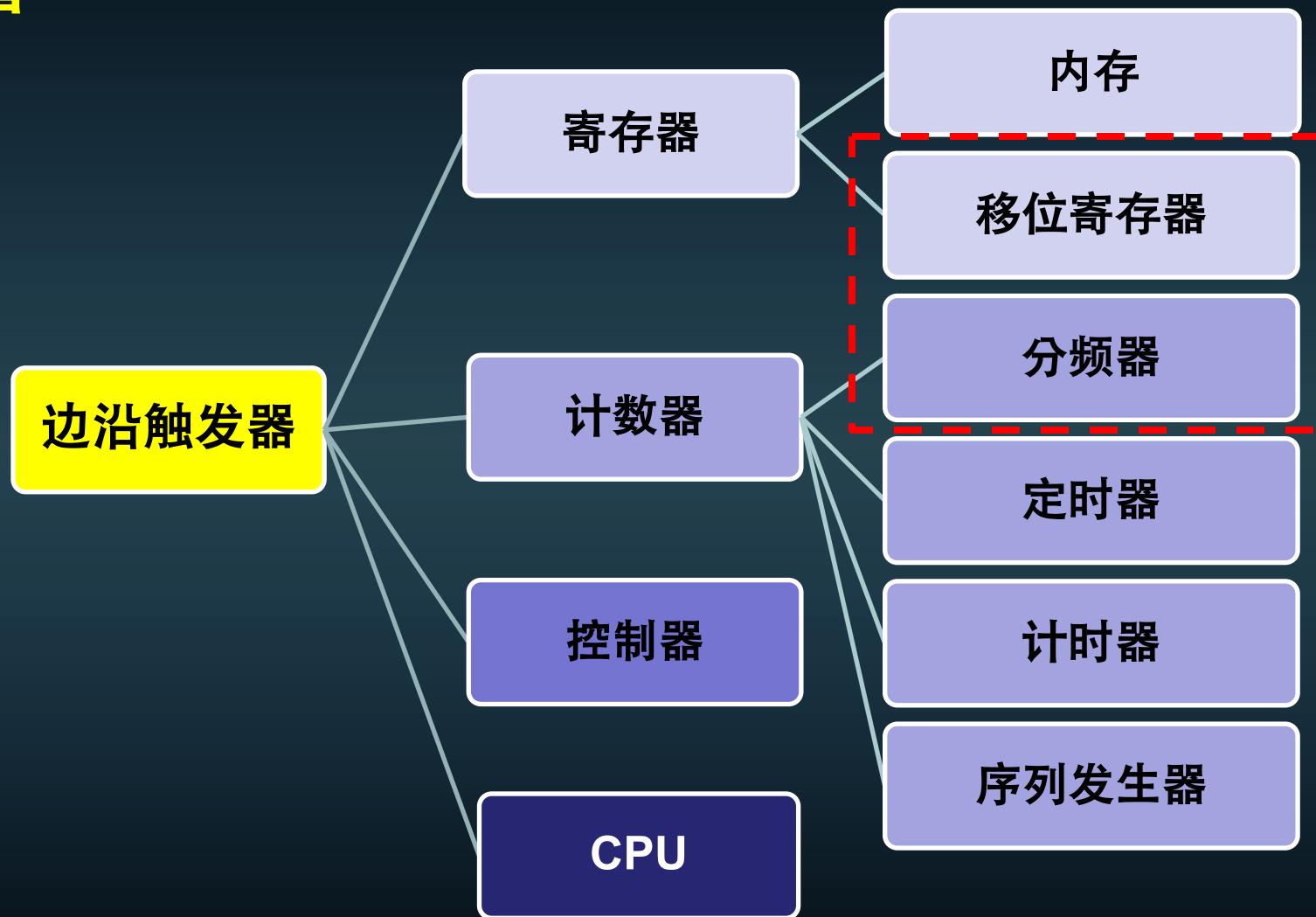


移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

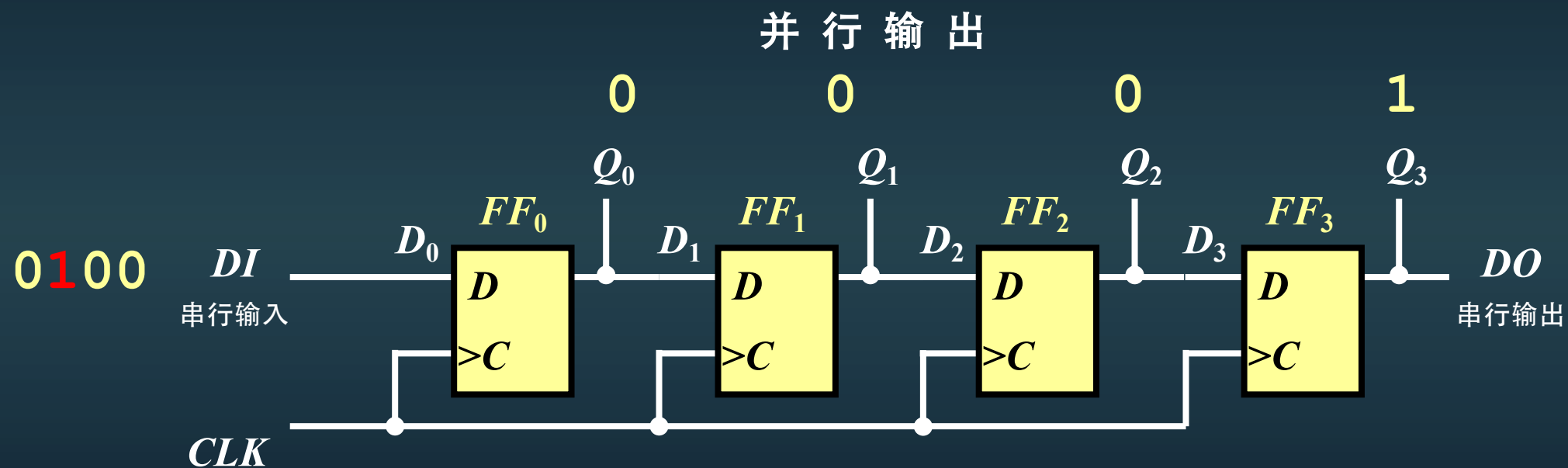


移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

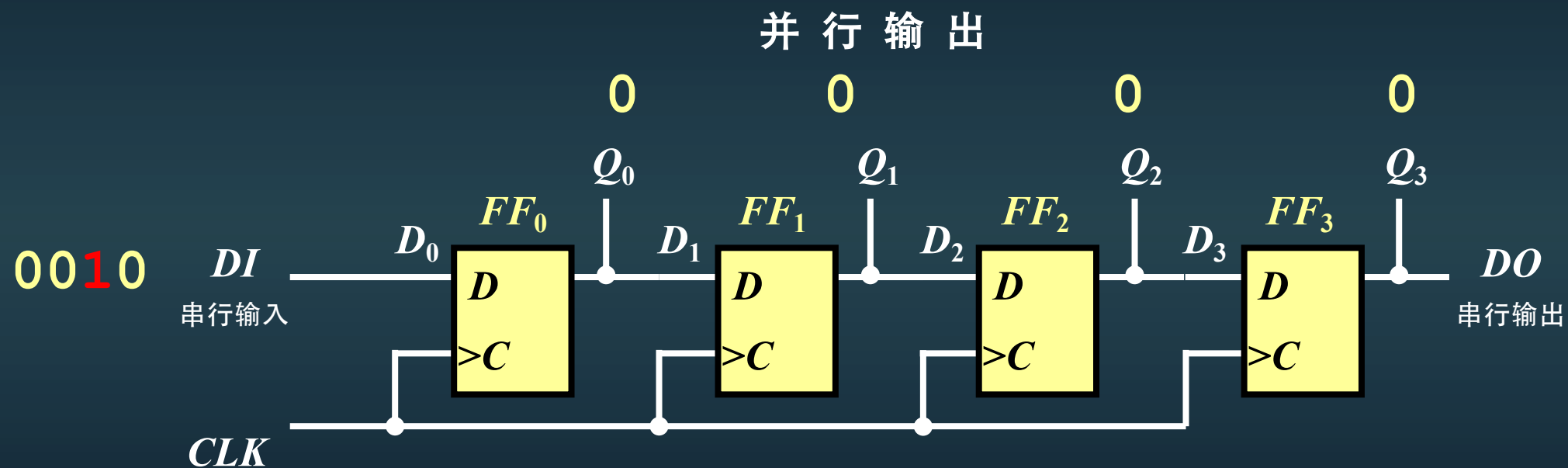


移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

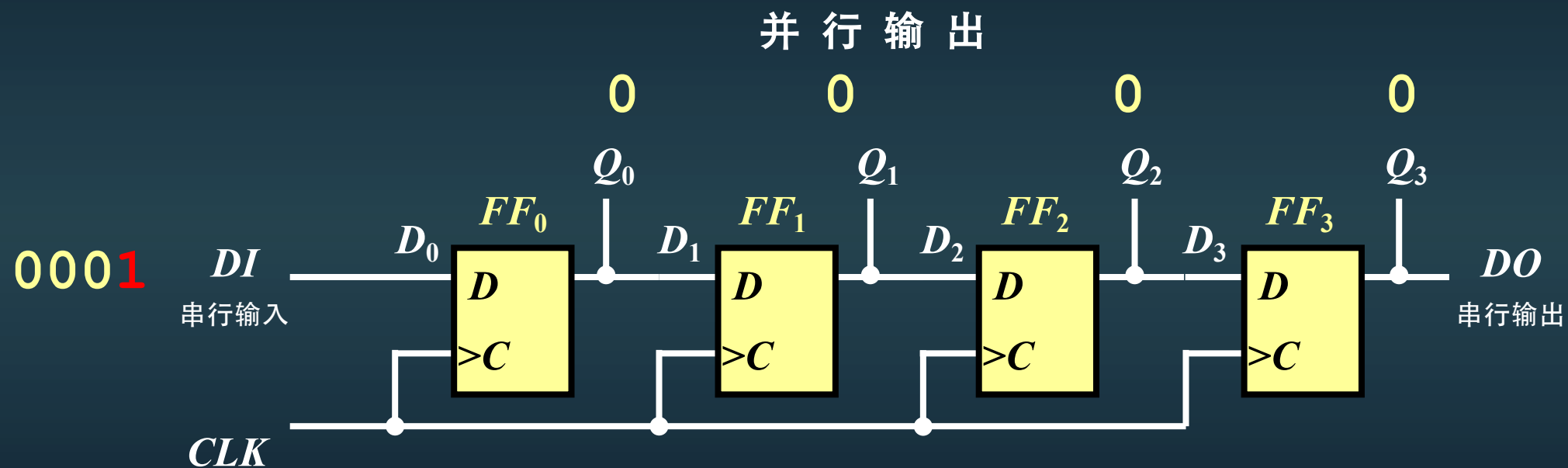


移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

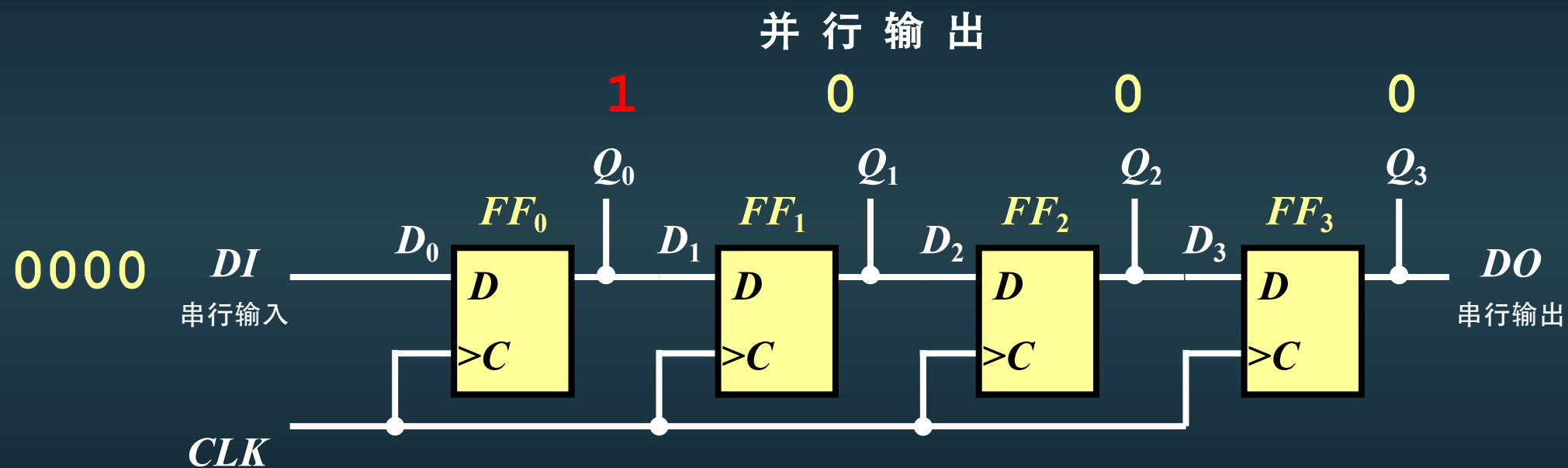


移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

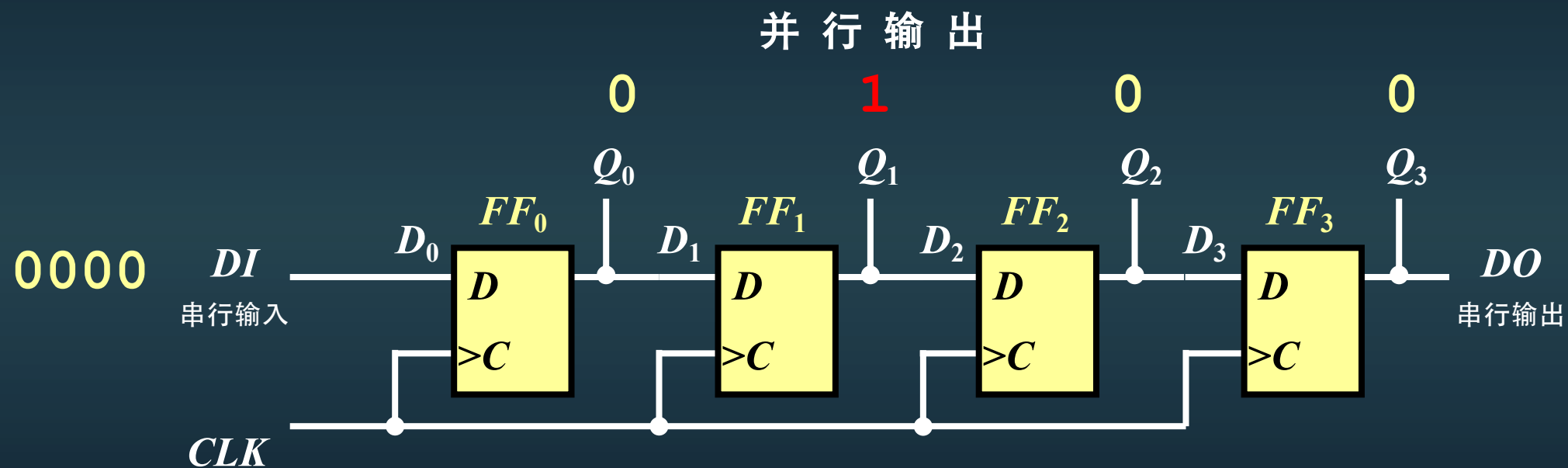

移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

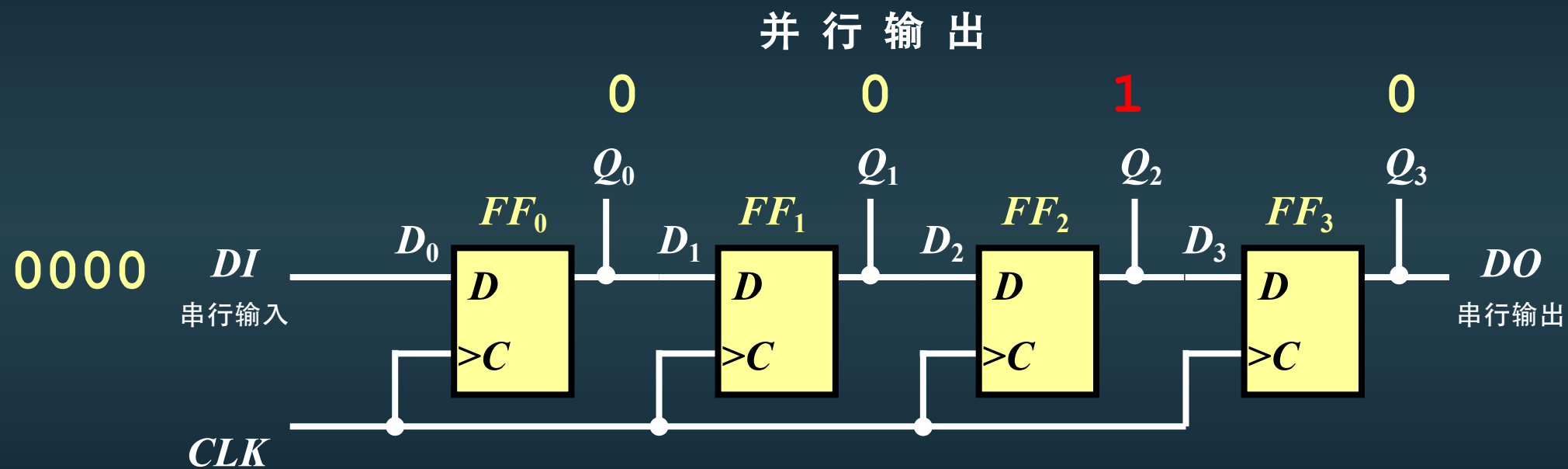

移位寄存器 $Q_3Q_2Q_1Q_0$

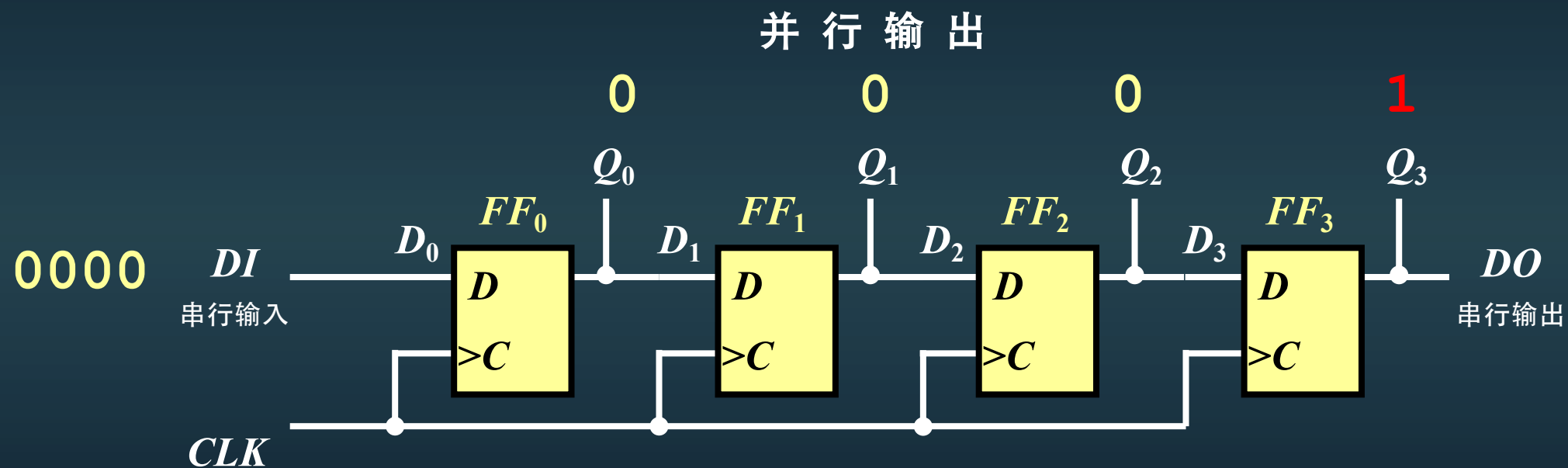

触发条件考虑

```
module D_latch_with_enable (  
    input D,  
    input Enable,  
    output reg Q  
);  
    always @(D or Enable) begin  
        if (Enable == 1'b1) begin  
            Q <= D; //assign value from D to Q  
        end  
    end  
endmodule
```




```
module D_flipflop (  
    input D,  
    input Clock,  
    input Enable,  
    output reg Q  
);  
    always @(posedge Clock) begin  
        if (Enable == 1'b1) begin  
            Q <= D; //assign value from D to Q only enable  
        end  
    end  
endmodule
```




触发条件考虑
 
```
Module comb(  
    input D0,D1,Sel,  
    output reg Out  
);  
    always @(*) begin  
        if (Sel) Out = b;  
        else Out = a;  
    end  
endmodule
```


 
```
Module sequence(  
    input D0,D1,Sel,clk,  
    output reg Out  
);  
    always @(posedge clk) begin  
        if (Sel) Out <= b;  
        else Out <= a;  
    end  
endmodule
```



Verilog中阻塞赋值与非阻塞赋值

1. 在描述组合逻辑的always块中用阻塞赋值；
2. 在描述时序逻辑的always块中用非阻塞赋值。

Verilog中阻塞赋值与非阻塞赋值

1. 在描述组合逻辑的always块中用**阻塞赋值**；
2. 在描述时序逻辑的always块中用非阻塞赋值。

Verilog中阻塞赋值与非阻塞赋值

1. 在描述组合逻辑的always块中用**阻塞赋值**；
2. 在描述时序逻辑的always块中用**非阻塞赋值**。

阻塞赋值

- 阻塞赋值操作符用等号 (即 **=**) 表示。
- “阻塞”是指在进程语句 (`initial`和`always`) 中，当前的赋值语句阻断了其后的语句
- 后面的语句必须等到当前的赋值语句执行完毕才能执行。
- 阻塞赋值可以看成是一步完成的
- 即：计算等号右边的值并同时赋给左边变量

阻塞赋值

- 阻塞赋值操作符用等号 (即 `=`) 表示。
- `G1 = next_Q;`
- `G2 = G1;`
- 结果是 `G2` 等于 `next_Q`

非阻塞赋值

- 非阻塞赋值操作符用小于等于号（即 \leq ）表示。
- “非阻塞”是指在进程语句（`initial`和`always`）中，当前的赋值语句不会阻断其后的语句。
- 非阻塞语句可以认为是分为两个步骤进行的：
- ①计算等号右边的表达式的值
- ②在本条赋值语句结束时，将等号右边的值赋给等号左边的变量。

非阻塞赋值

- 非阻塞赋值操作符用等号 (即 \leq) 表示。
- $G1 \leq next_Q;$
- $G2 \leq G1;$
- 结果是 $G2$ 等于 $G1$ 以及 $G1$ 等于 $next_Q$

阻塞与非阻塞的区别


阻塞赋值是按**顺序**执行

非阻塞赋值是**并行**执行

提问：这里使用阻塞赋值还是非阻塞赋值？

```
always @(posedge clk)
begin
    if (reset) begin
        reg_value <= 8'b00000001;
    end
    else if (en) begin
        reg_value[1] = reg_value[0];
        reg_value[2] = reg_value[1];
        reg_value[3] = reg_value[2];
        reg_value[4] = reg_value[3];
        reg_value[5] = reg_value[4];
        reg_value[6] = reg_value[5];
        reg_value[7] = reg_value[6];
        reg_value[0] = reg_value[7];
    end
end
```

移位寄存器

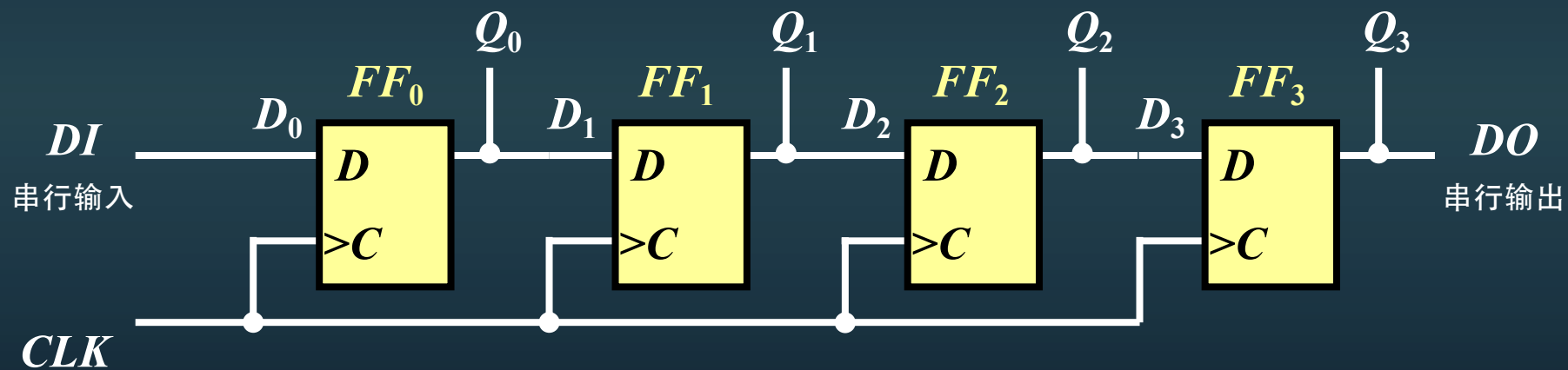

问题：这里使用阻塞赋值还是非阻塞赋值？

```
always @(posedge clk)    //循环移位寄存器
    begin
        if (reset) begin
            reg_value <= 8'b00000001;    //按下复位键 ( reset ) 时，循
环重置寄存器的值
        end
        else if (en) begin    //使能状态下，每个时钟上升沿循环左移一位
            reg_value[1] <= reg_value[0];
            reg_value[2] <= reg_value[1];
            reg_value[3] <= reg_value[2];
            reg_value[4] <= reg_value[3];
            reg_value[5] <= reg_value[4];
            reg_value[6] <= reg_value[5];
            reg_value[7] <= reg_value[6];
            reg_value[0] <= reg_value[7];
        end
    end
    assign out = reg_value;    //将寄存器连接到输出端
```


约定一个习惯

- 高位到低位
- 从左到右
- 比如地址端口的定义
 - $A_3A_2A_1A_0$
- 比如数据端口的定义
 - $D_3D_2D_1D_0$

课后作业

1. 实现流水灯，你还有哪些方法？

- 至少给出一种

 

2. 分频器设计

- 2分频
- 十分频
- 奇数分频

